

(問題 8 の続き)

問 4 図 3 のように電気抵抗 (抵抗値 R)、コンデンサー (電気容量 C)、コイル (インダクタンス L)、電池 (起電力 V) からなる回路がある。S0, S1, S2 はスイッチである。最初スイッチ S0 は S1 と S2 ともつながれておらず、コンデンサーの両極の電荷 Q は 0 であった。スイッチ S0 を S1 につなぎ、コンデンサーを充電した。充分時間が経過した後、スイッチ S0 と S1 を切り離し、続いて S0 を S2 に接続した。設問 (1) ~ (4) に答えよ。

- (1) スイッチ S0 を S1 につないで充分時間が経過したとき、コンデンサーに蓄えられている電荷 Q とコンデンサーに蓄えられている静電エネルギーはいくらか。
- (2) スイッチ S0 を S1 につないでからコンデンサーの充電が終わるまでのコンデンサーの電荷 Q を時間 t の関数として表せ。ただし S0 を S1 につないだ時刻を $t=0$ とする。
- (3) スイッチ S0 を S1 につないでからコンデンサーの充電が終わるまで、電気抵抗で発生した全ジュール熱はいくらか。
- (4) スイッチ S0 を S2 につないだ後、コンデンサーの電荷 Q はどのように変化するか。S0 を S2 につないだ時刻を新たに $t=0$ と定義しなおして、 Q を時間 t の関数として表せ。

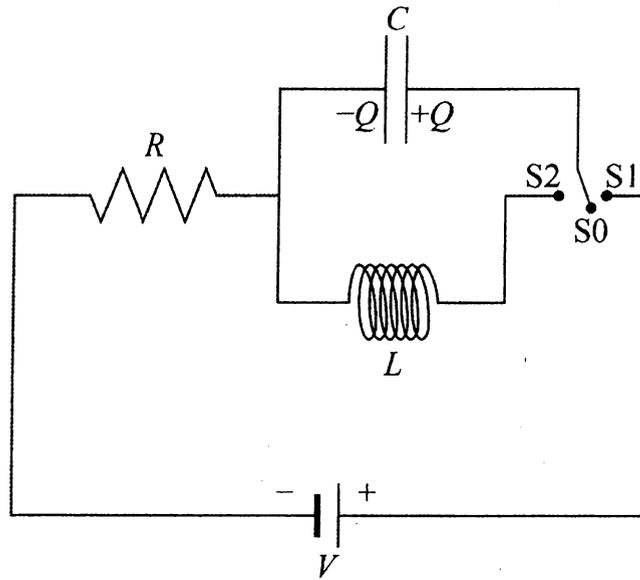


図 3